2021.07.13 CME - PRECOMPITO

(durata 20 minuti; soglia promozione >= 7 punti)

...

Punti: 9/12

1. Nella riproducibilità di una misura
   (1/1 punto)

   - (●) non conta il luogo dove si svolge la prova ✓
   - ( ) occorre un breve tempo di misura
   - ( ) occorre impiegare lo stesso operatore
   - ( ) non si può cambiare lo strumento usato
   - ( ) le condizioni ambientali non devono cambiare
   - ( ) sono coinvolte costanti di natura

2. Un amplificatore ha tensione d'uscita 20 V con ingresso 2 mV. G=
   (1/1 punto)

   - (●) 80 dB ✓
   - ( ) -40 dB
   - ( ) 40 dB
   - ( ) 10^3
   - ( ) +16 dB

- 10^8

3. Una stufetta usa una resistenza elettrica da 121 ohm alimentata dalla tensione di rete. P=
(1/1 punto)

- +56 dBm ✓
- 500 W
- 1 kW
- -30 dBm
- +30 dBm
- 2 kW

4. Per il calcolo di R_eq
(1/1 punto)

- si cortocircuitano i generatori di corrente
- vale la legge di Ohm ✓
- si deve impiegare un generatore di prova
- le conduttanze si sommano alle resistenze
- tutti i generatori vengono spenti
- si aprono i generatori di tensione

5. 10 condensatori di capacità C=10 mF sono posti in serie. C_TOT=
(1/1 punto)

- 5 mF
- 5 uF
- 10 uF
- 0.1 ohm

- [x] 1 mF ✓
- [ ] 100 mF

6. Individuare la coppia non-duale:
(1/1 punto)

- [x] impedenza - conduttanza ✓
- [ ] nodo - maglia
- [ ] KVL - KCL
- [ ] corrente - tensione
- [ ] corto circuito - circuito aperto
- [ ] induttore - condensatore

7. Nell'induttore
(1/1 punto)

- [ ] corrente e tensione sono in fase
- [ ] la corrente è la derivtata della tensione
- [ ] corrente e tensione sono in controfase
- [ ] la corrente anticipa la tensione
- [x] la corrente è l'integrale della tensione ✓
- [ ] la potenza reattiva è meno di quella attiva

8. In un transitorio RL, tau=0.1 s con R=100 ohm: quanto vale l'impedenza dell'induttore alla frequenza di rete?
(1/1 punto)

- [ ] 10 H
- [x] j3 kohm ✓
- [ ] 33 H

- 33 ohm
- -j3 mohm
- 1 kH

9. R=2 ohm, L=1 H, e C=3 F sono in parallelo. Quanto vale Y alla frequenza 1/6.28 Hz?
(1/1 punto)

- (0.5 +j2) S ✓
- 5 ohm^(-1)
- (2 -j0.5) ohm^(-1)
- (0.5 -j2) S
- (2 -j0.5) S^(-1)
- (2 +j2) ohm

✕

10. Nel voltmetro a rampa analogica
(0/1 punto)

- (T_Stop-T_Start) e l'accuratezza crescono insieme ✓
- la reiezione al disturbo cresce col tempo d'integrazione
- la durata della rampa dipende da V_x
- l'attraversamento di livello è misurato con INC trascurabile rispetto all'attraversamento di zero
- la pendenza della rampa dipende da V_x
- la salita e la discesa della rampa durano circa uguale

✕

11. Nel DVM a doppia rampa, considerate le rampe di massima durata, quale rampa ha durata maggiore?
(0/1 punto)

- (●) Quella di discesa perché è meno pendente
- ( ) Quella di salita perché da il tempo di integrazione
- ( ) Dipende dal rapporto tra V_R e la portata strumentale ✓
- ( ) Quella corrispondente a una V_x<0
- ( ) Quella corrispondente a una V_x>0
- ( ) Dipende dall'entità del disturbo da cancellare

✕

12. L'oscilloscopio digitale
(0/1 punto)

- ( ) usa il tempo equivalente per f_segnale>B_oscilloscopio
- ( ) ricava lo spettro del segnale tramite DSP ✓
- (●) spegne il pennello elettronico durante la ritraccia
- ( ) preleva sempre il trigger nel punto di massima pendenza
- ( ) usa la modalità CHOPped per segnali a bassa frequenza
- ( ) dispone di marker orizzontali ma non verticali

Torna alla pagina di ringraziamento

Questo contenuto è creato dal proprietario del modulo. I dati inoltrati verranno inviati al proprietario del modulo. Microsoft non è responsabile per la privacy o le procedure di sicurezza dei propri clienti, incluse quelle del proprietario di questo modulo. Non fornire mai la password.

Con tecnologia Microsoft Forms | Privacy e cookie | Condizioni per l'utilizzo